TP 13

Systèmes linéaires

Sources .

Savoirs et compétences :

- SN.C3: Utiliser les bibliothèques de calcul standard
- □ SN.S1 : Bibliothèques logicielles
- SN.S4: Problème discret multidimensionnel linéaire. Méthode de Gauss avec recherche partielle du pivot.

Consignes

Attention : suivez précisément ces instructions. Vous enverrez à votre enseignant un fichier d'extension .py (script Python) nommé

où les noms de vos enseignants sont à remplacer par ceux des membres du binôme. Le nom de ce fichier ne devra comporter ni espace, ni accent, ni apostrophe, ni majuscule. Dans ce fichier, vous respecterez les consignes suivantes.

- Écrivez d'abord en commentaires (ligne débutant par #), le titre du TP, les noms et prénoms des étudiants du groupe.
- Commencez chaque question par son numéro écrit en commentaires.
- Les questions demandant une réponse écrite seront rédigées en commentaires.
- Les questions demandant une réponse sous forme de fonction ou de script respecteront pointilleusement les noms de variables et de fonctions demandés.

Commencer le TP par recopier les fonctions vues dans le cours pour utiliser l'algorithme du pivot de Gauss.

Activité 1: Interpolation

On rappelle le principe de la méthode des moindres carrés.

On souhaite déterminer une parabole passant les points d'équation $y = a x^2 + b x + c$ de la parabole passant par les points (-1,9), (1,3) et (2,3).


Q 1 : Poser le système d'équation à résoudre. Q 2 : Déterminer les coefficients a, b et c par l'utilisation du pivot de Gauss.

1

Activité 2: Application de physique : pont de wheastone

On considère le circuit électrique ci-contre appelé *pont de Wheatstone*. Les valeurs des résistances R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R et de la tension E étant connues, les inconnues sont les 5 intensités i_1 , i_2 , i_3 , i_4 , et i qui vérifient les 5 équations :

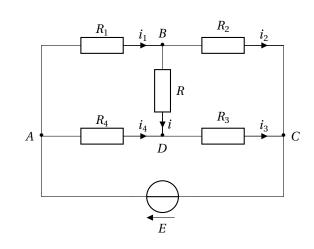- loi des noeuds en $B : i_1 = i_2 + i_5$;
- loi des noeuds en $D: i_4 + i_5 = i_3$;
- loi des mailles : $E = R_1 \times i_1 + R_2 \times i_2$;
- loi des mailles : $E = R_4 \times i_4 + R_3 \times i_3$;
- loi des mailles : $0 = R_1 \times i_1 + R \times i_5 R_4 \times i_4$.





 $\mathbf{Q3}$: Calculer la valeur de l'intensité i dans les deux cas suivants :

- E = 10 V; $R_1 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$; $R_2 = R_4 = R = 1 \text{ k}\Omega$;
- E = 10 V; $R_1 = R_3 = 4 \text{ k}\Omega$; $R_2 = R = 2 \text{ k}\Omega$; $R_4 = 8 \text{ k}\Omega$.

Dans le second cas, le pont de Wheatstone est dit *équilibré*. L'intensité i est nulle et cela correspond à l'égalité :

$$R_1 \times R_3 = R_2 \times R_4$$
.

Q 4 : On suppose désormais connues les valeurs : E=10 V, $R_1=R=1$ k Ω et $R_4=2$ k Ω . La valeur de la résistance R_2 est inconnue. On la fixera aléatoirement ainsi :

Q5: après avoir importé le module random. Écrire un programme permettant :

- de résoudre le système pour des valeurs de R_3 comprises entre 1 k Ω et 20 k Ω (on prendra 100 valeurs);
- d'afficher la courbe de l'intensité i en fonction de la résistance R_3 .

Q6: À l'aide d'une lecture graphique, en déduire la valeur de la résistance R_2 .